

# デジタル回路設計の基礎

---

京都大学

情報学研究科

小林和淑

kobayasi@i.kyoto-u.ac.jp

# 内容

---

- ◆ 単相クロック完全同期回路
  - 構成要素
  - Dフリップフロップ
  - 同期回路の性能
- ◆ ハードウェア設計手法
  - 論理設計手法の歴史
  - ハードウェア記述言語
  - RTL設計
- ◆ LSIの設計フロー
  - セルベース設計とゲートアレイ
- ◆ PLDとFPGA

# 単相クロック完全同期回路


---

# 同期回路とは？

---


- ◆ 時間方向を同期パルス(クロック)により、量子化(デジタル化)した回路
- ◆ クロックにより、クロックとの間のタイミングを考慮するだけでよくなる。
  - クロックがないと、すべての信号の時間関係を考慮して設計を行わなければならない。
- ◆ クロックは通常記憶素子(フリップフロップ)に入力される。
  - クロックが入力される毎に、FFの値が変わる

# 同期回路の構成要素

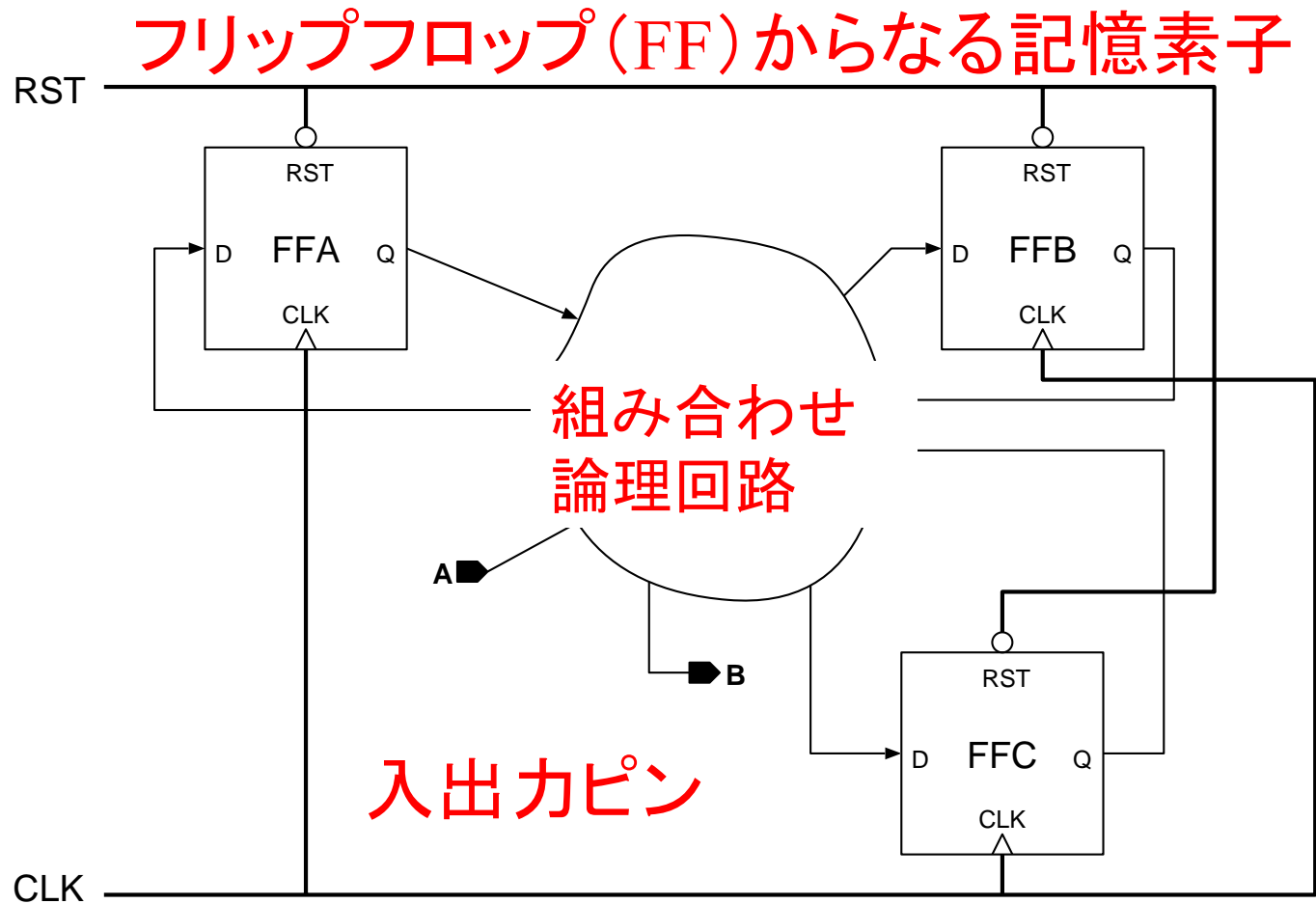
 
# 単相クロック完全同期回路

- ◆ 記憶素子はフリップフロップ(FF)のみである。
- ◆ 外部から**単一**のクロックが与えられる。
- ◆ このクロックの立ち上がりもしくは立ち下がりエッジのどちらか一方にすべてのFFが同期して動作する。
- ◆ **通常の同期設計では、立ち上がりエッジに同期するFFと立ち下がりエッジに同期するFFが混在してはならない。**
- ◆ 非同期リセットは通常、電源投入時のみ使用する。




# 基本論理ゲート

| 名前          |   | NOT  |   | AND   |   |   |   | OR    |   |   |   | XOR   |   |   |   |
|-------------|---|------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
| MIL 記号      |   |      |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 入力          | A | 0    | 1 | 0     | 0 | 1 | 1 | 0     | 0 | 1 | 1 | 0     | 0 | 1 | 1 |
|             | B | -    | - | 0     | 1 | 0 | 1 | 0     | 1 | 0 | 1 | 0     | 1 | 0 | 1 |
| 出力          | Y | 1    | 0 | 0     | 0 | 0 | 1 | 0     | 1 | 1 | 1 | 0     | 1 | 1 | 0 |
| Verilog-HDL |   | Y=~A |   | Y=A&B |   |   |   | Y=A B |   |   |   | Y=A^B |   |   |   |

- ◆ 2進数の各種演算を実行するための基本演算
- ◆ 複合演算を実現する「複合ゲート」
  - ANDNOR等

# 組み合わせ論理回路の例 全加算器

| A | B | C | S | C+ |
|---|---|---|---|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |

 

回路図

$$S = A \oplus B \oplus C$$


$$C+ = A \& B | B \& C | C \& A$$

## 真理値表と論理式




# LSI中のCMOS基本論理ゲート

- ◆ CMOS論理ゲートは負論理(NOT, NAND, NOR)が基本

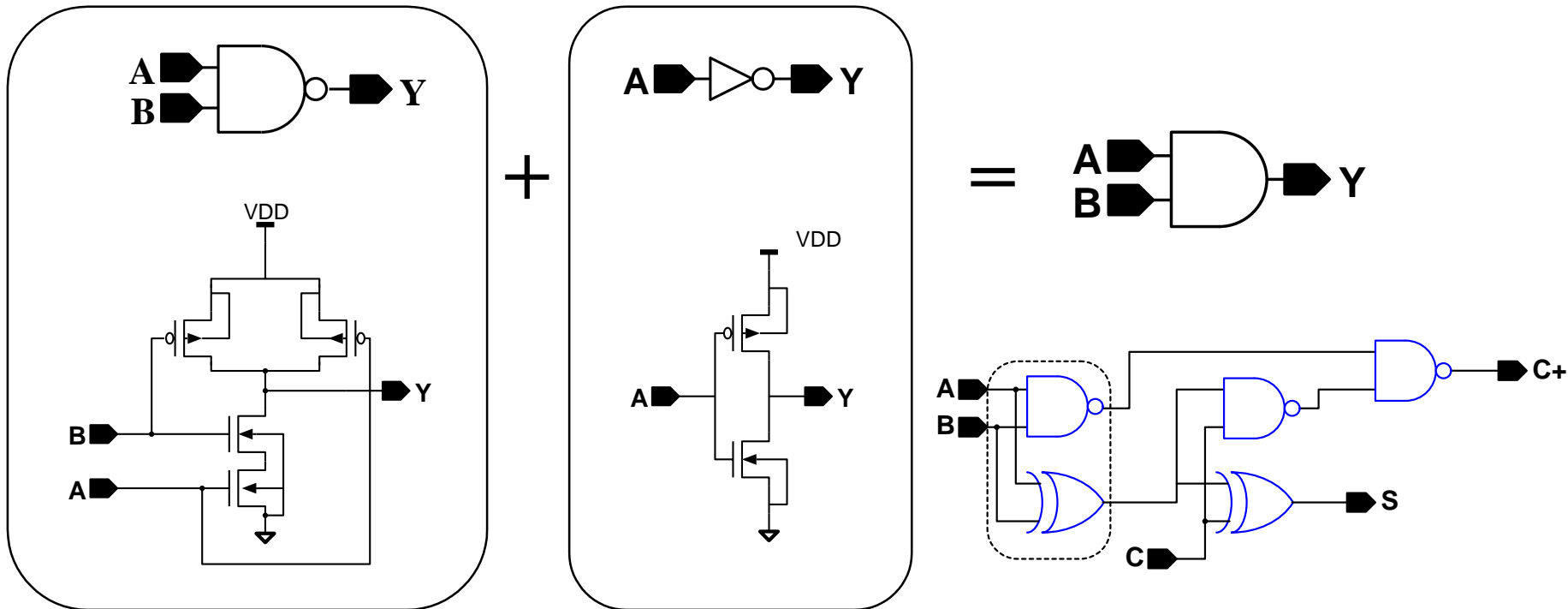


# Dフリップフロップ

 

- ◆ 入力の变化がクロックの立下り、または立ち上がりにより出力に伝わる。
- ◆ 通常、リセットはクロックとは非同期



# CMOS論理ゲートを用いたD-FF

- ◆ 面積が大きくなるので、LSI中では使用されない

 

 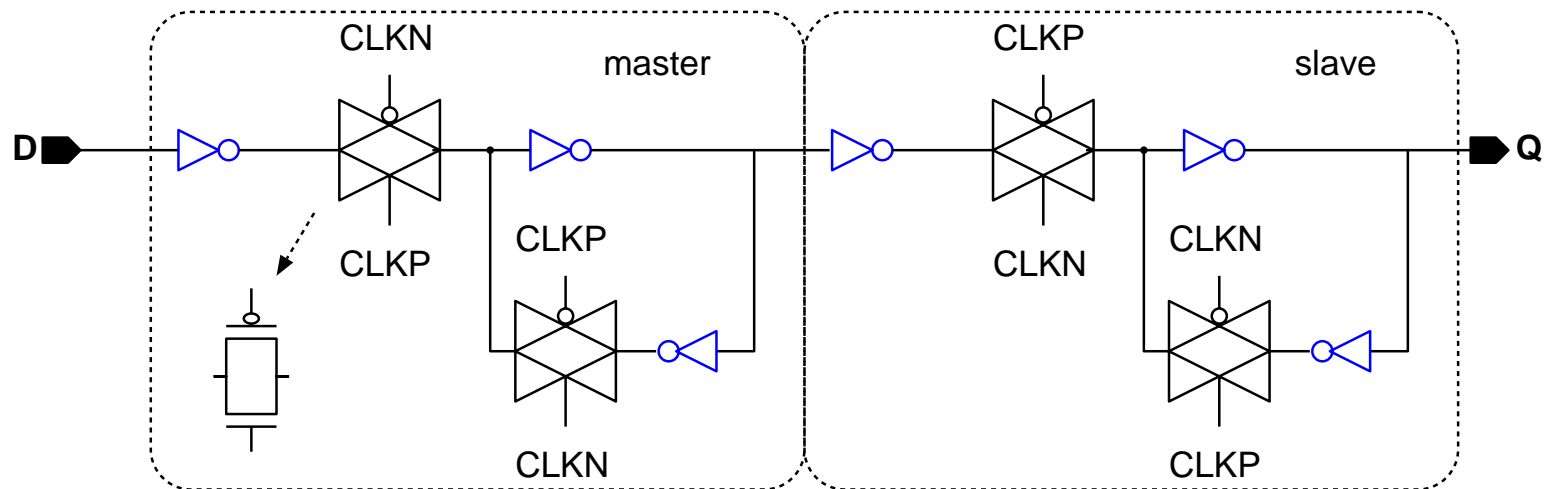
# Dフリップフロップの回路構造

- ◆ 集積回路中のD-FFは、マスターとスレーブの2個のD-Latchを接続した構造をしている。




ポジティブエッジトリガ型Dフリップフロップの一例(リセットなし)

# Dフリップフロップの回路構造(続き)

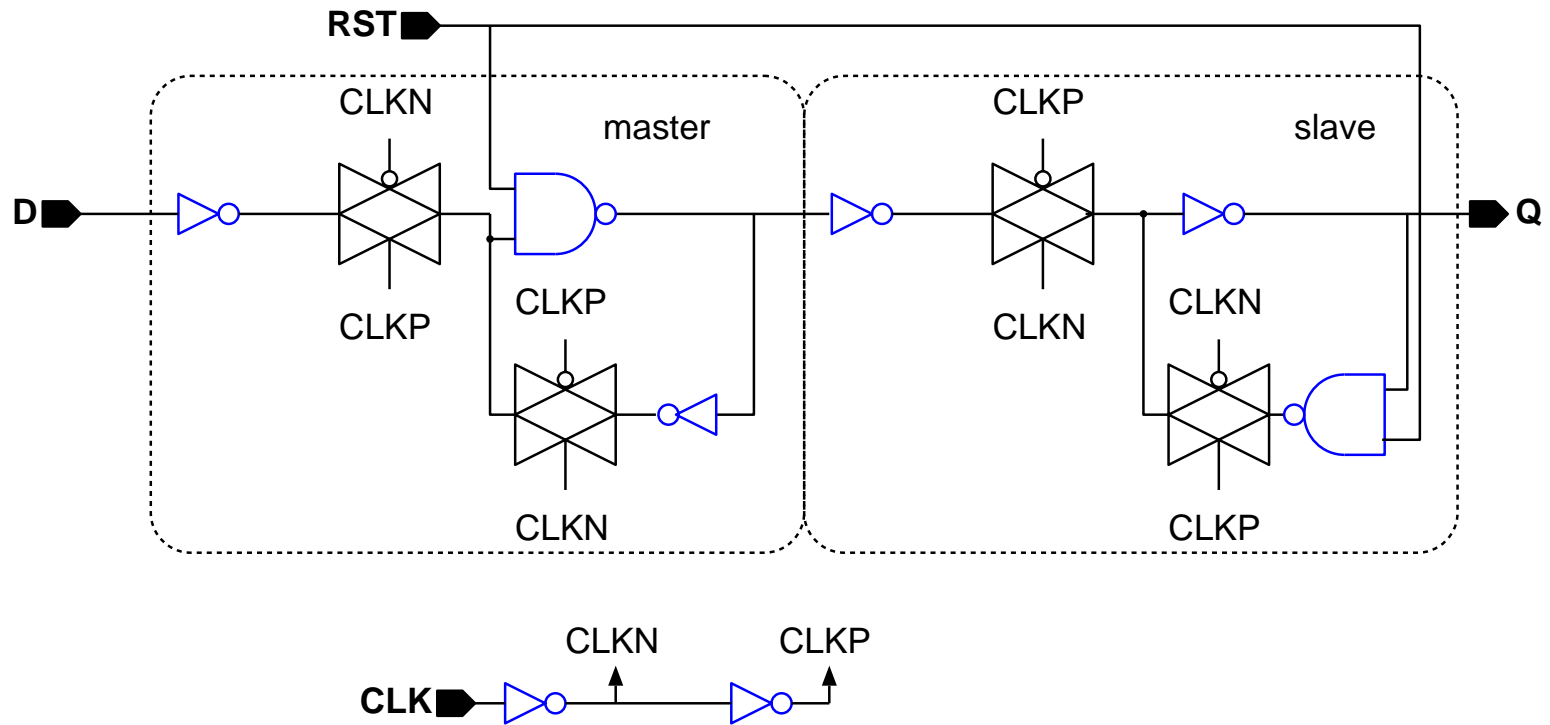


D-FF 非同期リセットつき

# Dフリップフロップの動作

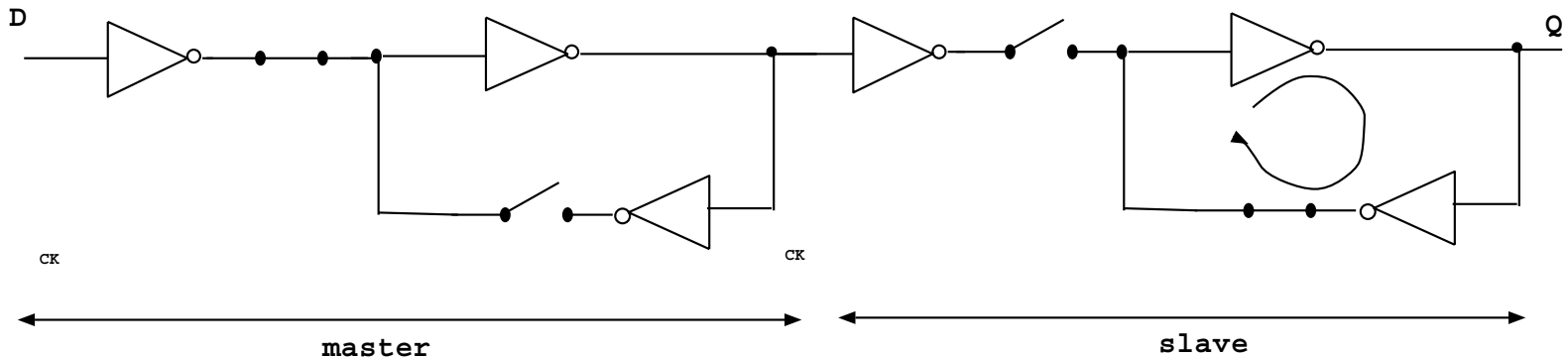


マスター動作時 (CLK=0)

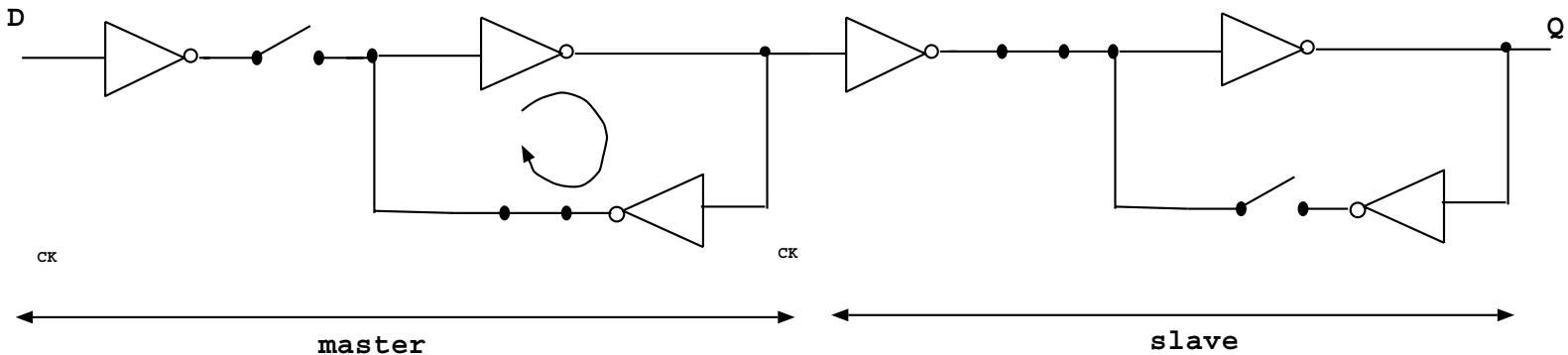


スレーブ動作時 (CLK=1)

# セットアップとホールド時間

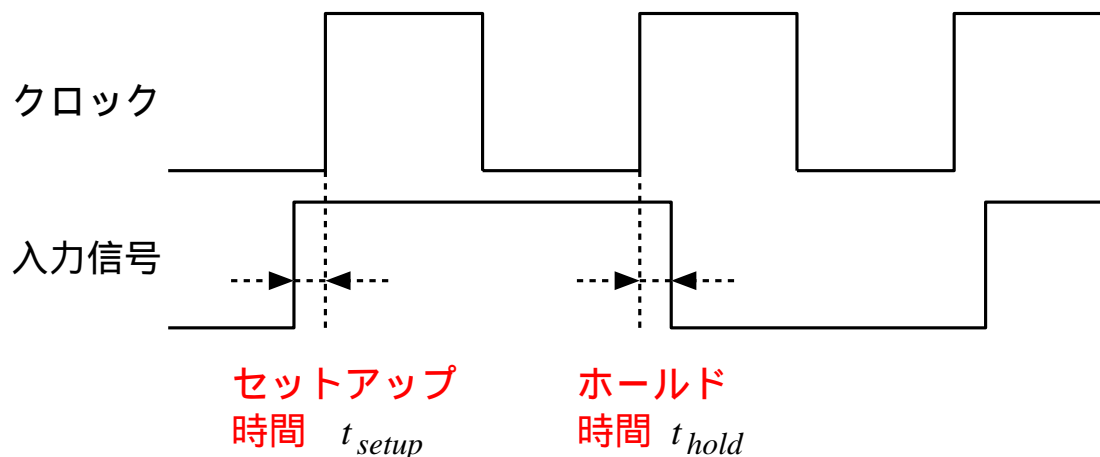


- ◆ セットアップ、ホールド時間を守らないと、誤動作（ハザード）を起こす場合がある
- ◆ 先ほどの回路構造からセットアップ時間、ホールド時間がどの部分の遅延に依存するか考えてみよう。

# DFFによる遅延素子

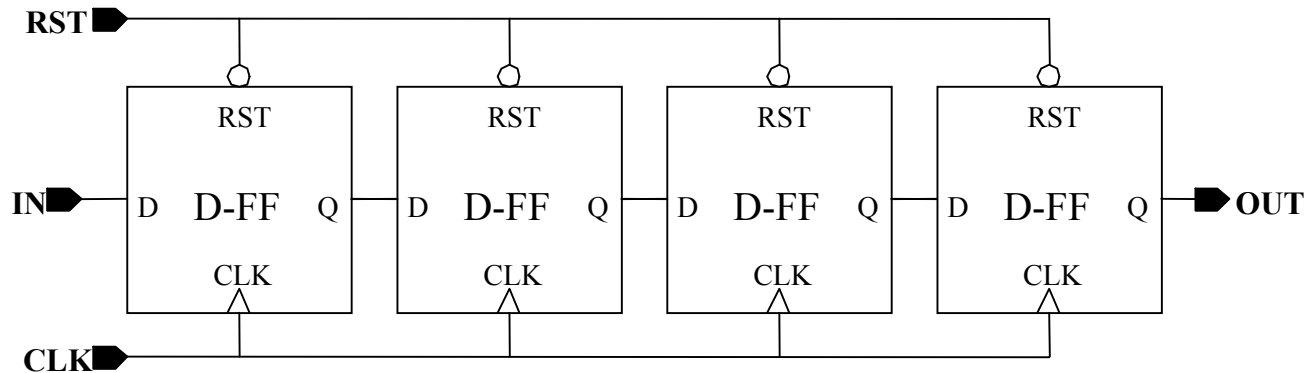


D-FFを4個つなげば、4クロック遅れる遅延素子に

 

- ◆ 遅延させるだけでは、何もできない。
- ◆ 記憶を行わなければならない。




# イネーブルつきDFF (DFFE)

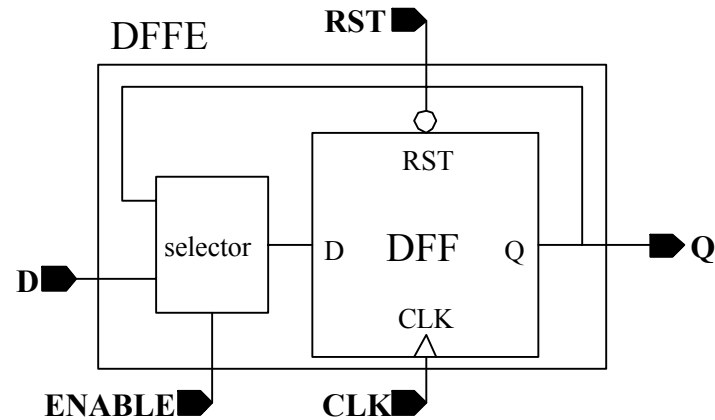


- ◆ ENABLE=1のとき、Dの入力を取り込む。
- ◆ ENABLE=0のときは、Qを保存
- ◆ 値の記憶に使う

# 同期回路の性能

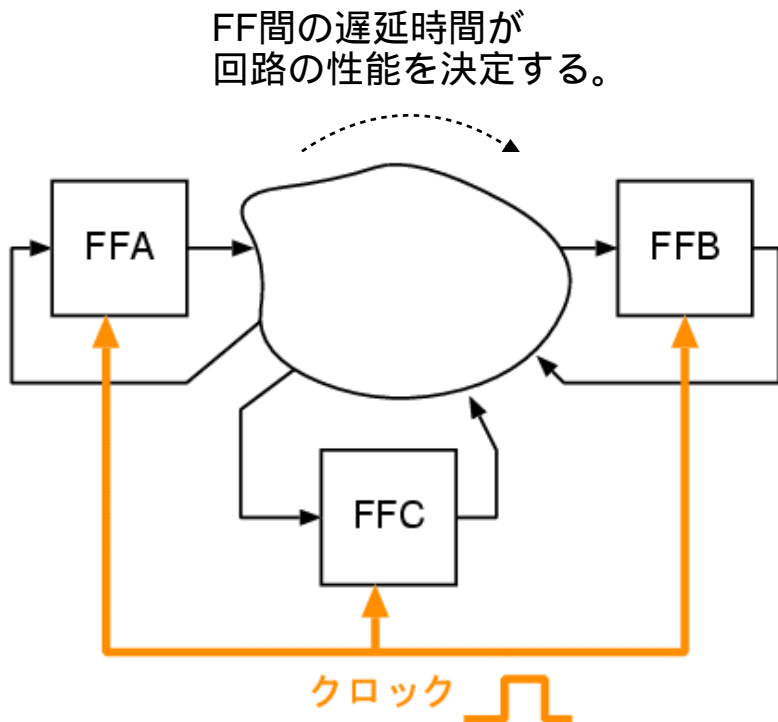

- ◆ FF間の遅延を削減すれば、性能(クロック周波数)があげられる。
  - **クリティカルパス**: 最大遅延パス
- ◆ FFへのクロック供給をしっかりと行い、クロックのずれ(**スキュー**)をなくすことが大事
  - クロックツリー等

# クロックの両エッジ

 

## ◆ 設計者の陥る誘惑



- クロックの両エッジを使うと、1クロックで倍の仕事ができる

## ◆ 両エッジを使うのは、誤動作の温床



- 周波数は変わらないが、デューティ比は簡単に変わる
- 両エッジを使うなら、クロック周波数を倍にせよ
- デューティ比をコントロールできれば、使用することも可

# クロックのデューティー比

入力デューティー比 50:50

3段目デューティー比 48.8:51.2

両エッジを使うと、さらに余分なインバータが入り、クロックの位相がずれる。

 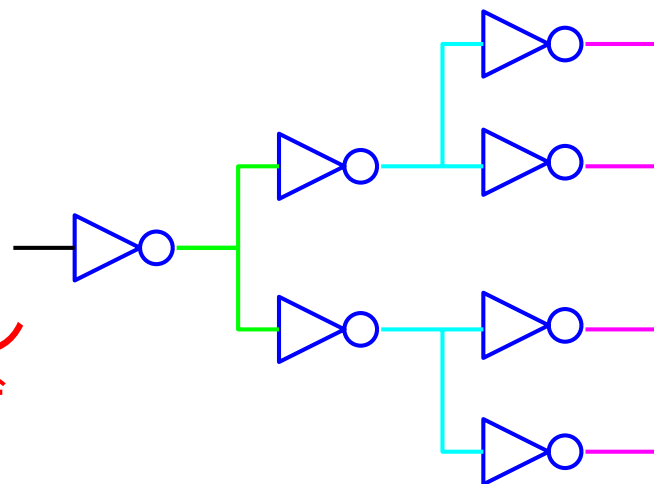

# ハードウェア設計手法

---

# ハードウェア設計手法の歴史

- ◆ 50代: 頭で考えて、紙に書き、TTLで実装
- ◆ 40代: 回路図をCADで描いて、LSIで実装
- ◆ 30代: HDLより論理合成 ← ここを説明
- ◆ 20代: さらに高級な言語(C, C++等)より、直接回路を合成(システムレベル記述言語)

回路規模(ゲート数)

ゲート数に比例して回路設計の抽象度がどんどんあがっている

# 回路設計のつぼ

---

- ◆ 回路設計技術の向上が目覚しいが、動作から自動的に最適な回路を作る技術はまだまだ
- ◆ 人間による最適な回路構造の設計が重要
- ◆ 3つの力
  - 動作から、回路をおこす想像力
  - よりコンパクトで高速な回路を考える技術力
  - さまざまなツールを使いこなす応用力
    - » CADツール間のフィルタ記述(perl, awk, sed等)
    - » WindowのボタンをクリックしているだけではよいLSIはできない

# HDLの目的

---

- ◆ 目的とする回路の機能を人間のわかりやすいようにテキストで記述して、その記述から自動的に回路記述を生成する。

HDL記述→回路

論理合成

高級言語→回路

高位合成



# 動作記述とRTL記述

---

## ◆ 動作記述

- 回路の動作を記述する
- クロックがない
- ソフトウェアとほぼ同じ

## ◆ RTL (Register Transfer Level)記述

- レジスタ(記憶素子、FF)間の接続関係を表現したもの
- そのまま論理合成に使える事が多い

# HDLの種類

## Verilog-HDLとVHDL

- ◆ Verilog-HDL: Cadence社の論理シミュレータ用言語から派生
- ◆ VHDL: 回路仕様を書くことを目的に、標準化

どちらも、論理合成を目的として開発した言語ではない。

- ◆ 記述できるが、合成できない。
- ◆ シミュレーションできるが合成できない、合成しても正しく動作しない。

# Verilog-HDLとVHDL (Cont.)

## S0, S1, S2の状態へのマッピング

- ◆ Verilog-HDL:
  - 抽象度が低い
  - 回路的
  - 電気系向き
- ◆ VHDL:
  - 抽象度が高い
  - プログラム的
  - 情報系向き


```
`define S0 2'b00;  
`define S1 2'b01;  
`define S2 2'b10;
```

ビット数と  
割り当てを  
明示


```
type state is (S0, S1, S2);
```

割り当ては  
合成任せ


# Verilog-HDLによる論理素子

 

`assign Y=A&B;`

 

`assign Y=A|B;`

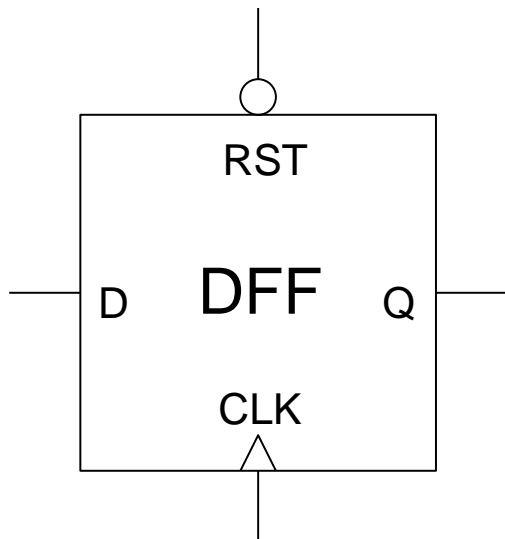


```
always @(posedge CLK or  
        negedge RST)
```

```
    if(!RST) Q<=0;  
    else    Q<=D;
```

# HDLを使うメリット

## 抽象度をあげられる

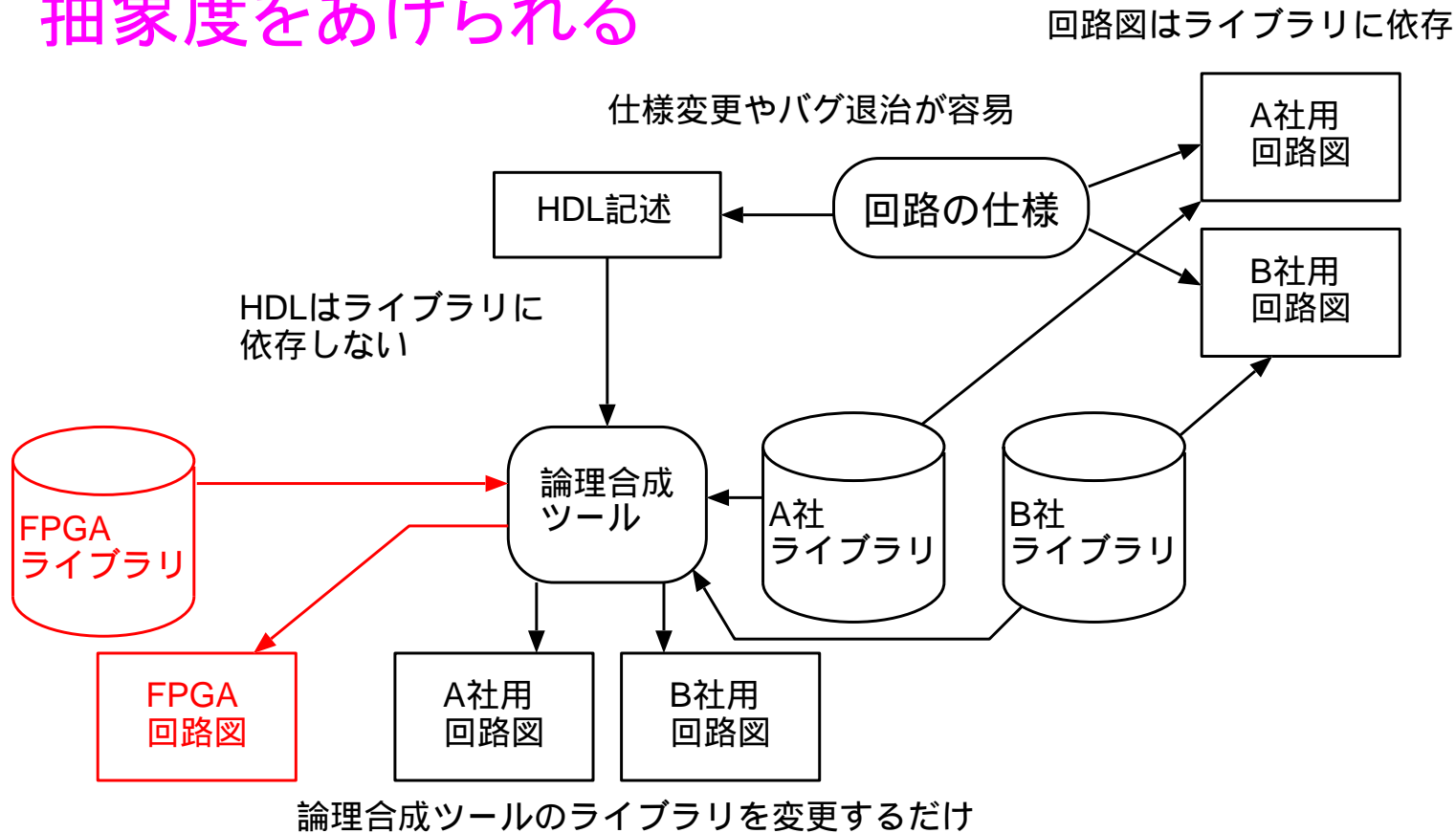

# HDLを書くための準備

---

- ◆ 回路中のフリップフロップ, レジスタ等の記憶素子の構成を決める。
- ◆ それらフリップフロップ, レジスタをどのように接続するかを考え, ブロック図を書く。
  - レジスタ間に存在する組み合わせ回路の詳細は考える必要はない。
  - レジスタの動作を記述する。(RTL設計)
- ◆ **どのような回路を意図するか？が重要**
  - ブロック図を書いて意図した以外のFF, レジスタが入るのを防ぐ。

# HDL設計の例(カウンター)

## 記述A

```
module counter(out,CLK);  
  input CLK;  
  output [3:0] out;  
  DFF DFF0(q0,d0,CLK); DFF  
  DFF DFF1(q1,d1,CLK);  
  ....  
  assign d0=q0&~q1|....;組み合わせ  
  assign d1=....;論理回路  
endmodule
```

ただ単に、回路図をテキスト  
で書いただけ

## 記述B

```
module counter(out,CLK);  
  input [3:0] in;  
  input CLK;  
  output [3:0] out;  
  reg [3:0] out;  
  always @(posedge CLK)  
    out<=out+1;  
endmodule
```

レジスタ(フリップフロップ)  
の動作を記述する

# RTL設計の例

---

例題： 自動販売機の入金額と商品購入額よりお釣りを計算する。

動作


入力： 入金額(1回のみ)、購入商品代金(複数)

出力： お釣り





# 自動販売機お釣り計算

 


- ◆ 入金後商品のボタンを押せば、その金額が送られてくる。
- ◆ 入金があったときと、商品のボタンを押したときには、それに同期したパルスが入力される。
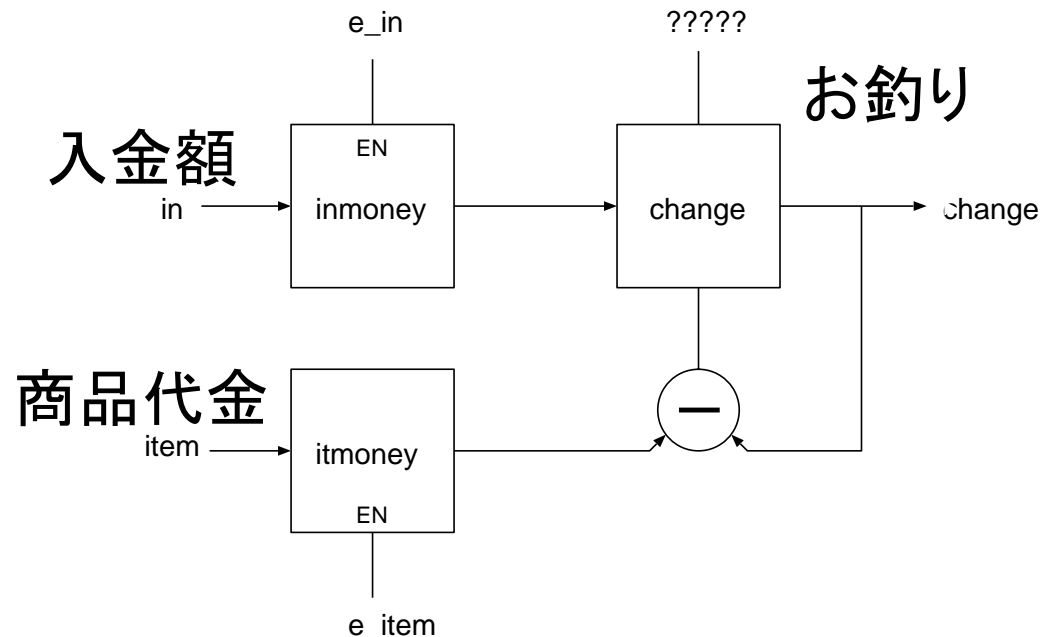
# RTL設計

- ◆ 使用するレジスタを決める
- ◆ レジスタ間の接続を決める。
- ◆ レジスタに書き込む条件を決める。

使用するレジスタ  
inmoney[9:0] 入金額  
itmoney[9:0] 商品代金  
change[9:0] お釣り




Changeに書き込む条件？

# RTL設計の最適化

- ◆ 入金額、商品代金は覚えておかなくてよい。
- ◆ 制御が簡単なように、RTLを変更する。

使用するレジスタ  
change[9:0] お釣り

e\_inが1ならin, e\_itemが1なら減算結果を書き込む



 


Verilog-HDL記述

```
module vend(change,e_in,e_it,in,item,CLK);
  output [9:0] change;
  input e_in,e_it,CLK;
  input [9:0] in,item;
  reg [9:0] change;
  always @(posedge CLK)
    if(e_in)
      change<=in;
    else if(e_it)
      change<=change-item;
endmodule'
```
   
# 最適なRTLを設計するには

- ◆ 経験と勘が必要
  - 豊富な設計経験
- ◆ 共有できるものは共有する(リソースシェアリング)
  - ただし共有するとかえって悪くなる場合もある。
- ◆ どのような回路が合成される(た)かを考える
  - RTL記述がどのような回路になるか？
  - たとえば、HDLのif記述の多階層化





クリティカルパスがどんどん長くなる


# LSIの設計フロー

---

# LSIの設計フロー(設計側)

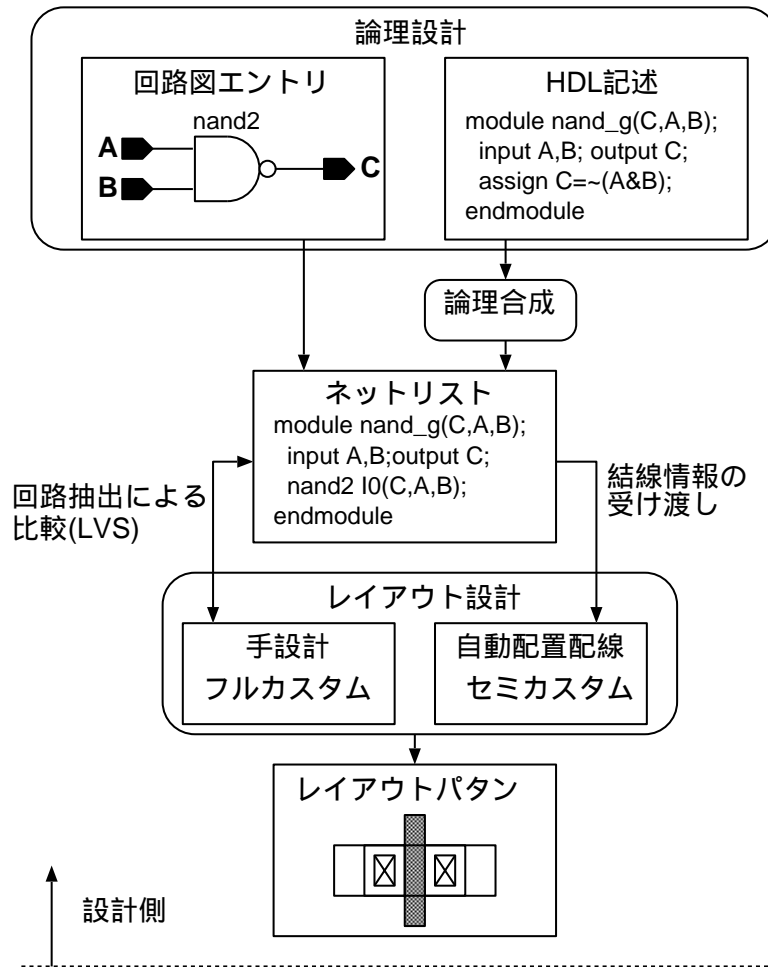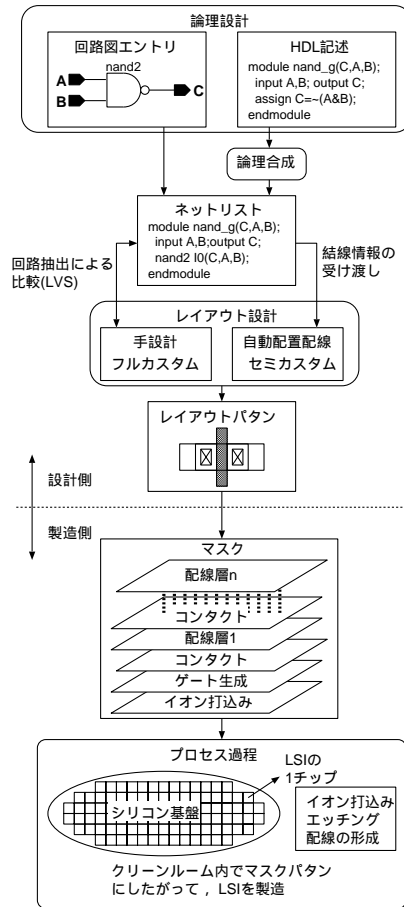

# LSIの設計フロー(製造側)

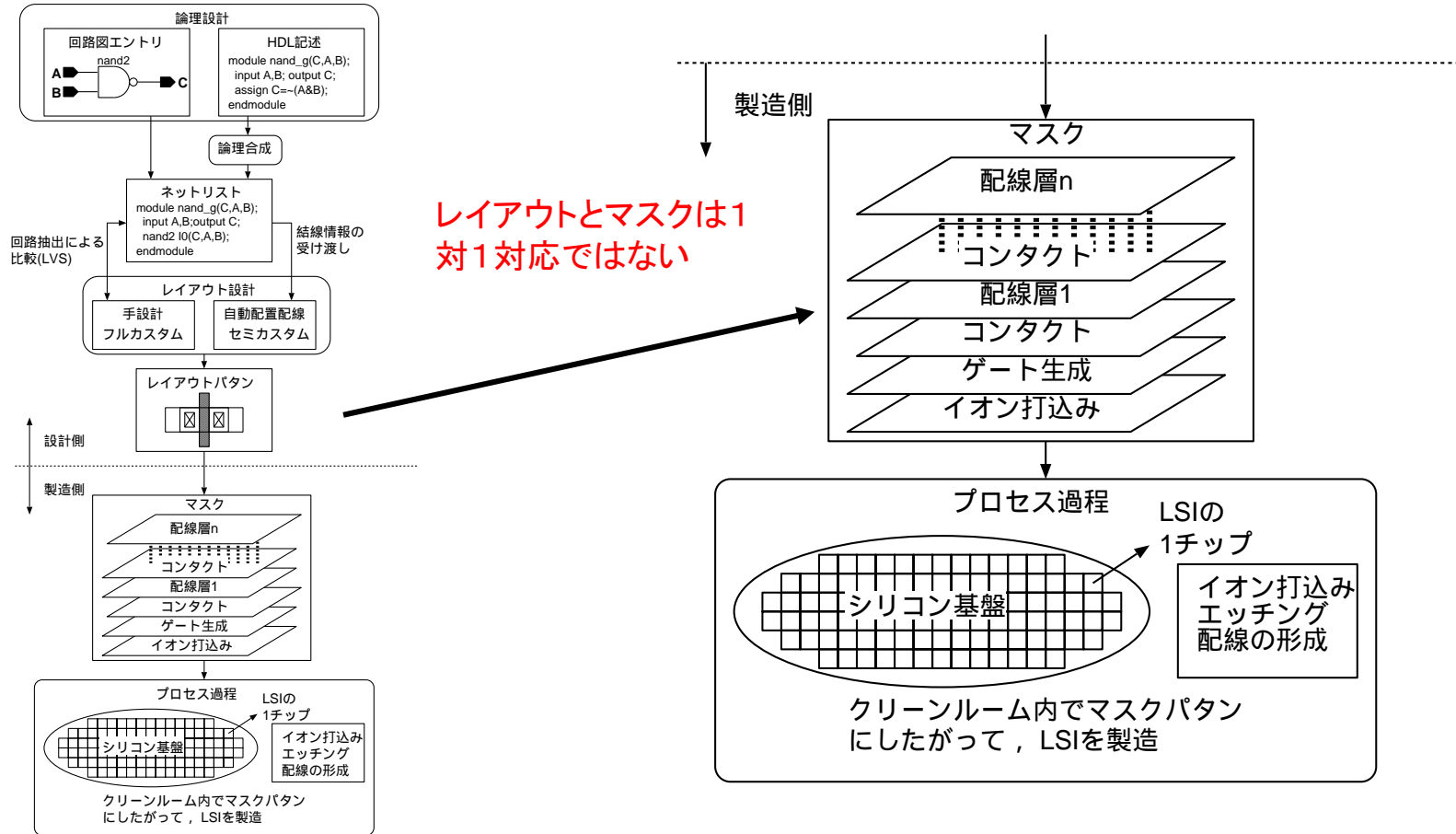

# LSIの設計フロー(Cont.)

---

- ◆ 論理設計: ネットリスト
  - 回路図エントリ
  - HDL記述からの論理合成
- ◆ レイアウト設計: レイアウトパターン
  - フルカスタム: 全部手で書く
  - セミカスタム: ある程度自動化
- ◆ マスク設計: マスクパターン
  - レイアウトパターンからマスクを作成
- ◆ LSIの製造
  - クリーンルームにて
  - 原理は印刷と同じ



# セルベース設計とゲートアレイ(GA)

フルカスタム(レイアウトを手で描く)では、時間と費用がかかりすぎる！！

ただし、性能は圧倒的によくなる

## ◆ セルベース設計(スタンダードセル)


- あらかじめ、基本論理ゲートのパターンを用意し、それを規則的に並べる。

## ◆ ゲートアレイ(GA)

- 基本論理ゲートの下地を作っておき、配線のみ変更
- 設計期間、**製造期間**の短縮
- マスク代が安くなる。


# スタンダードセルレイアウト例

## チップ全体のレイアウト

 

# スタンダードセルレイアウト例

## レイアウトの一部

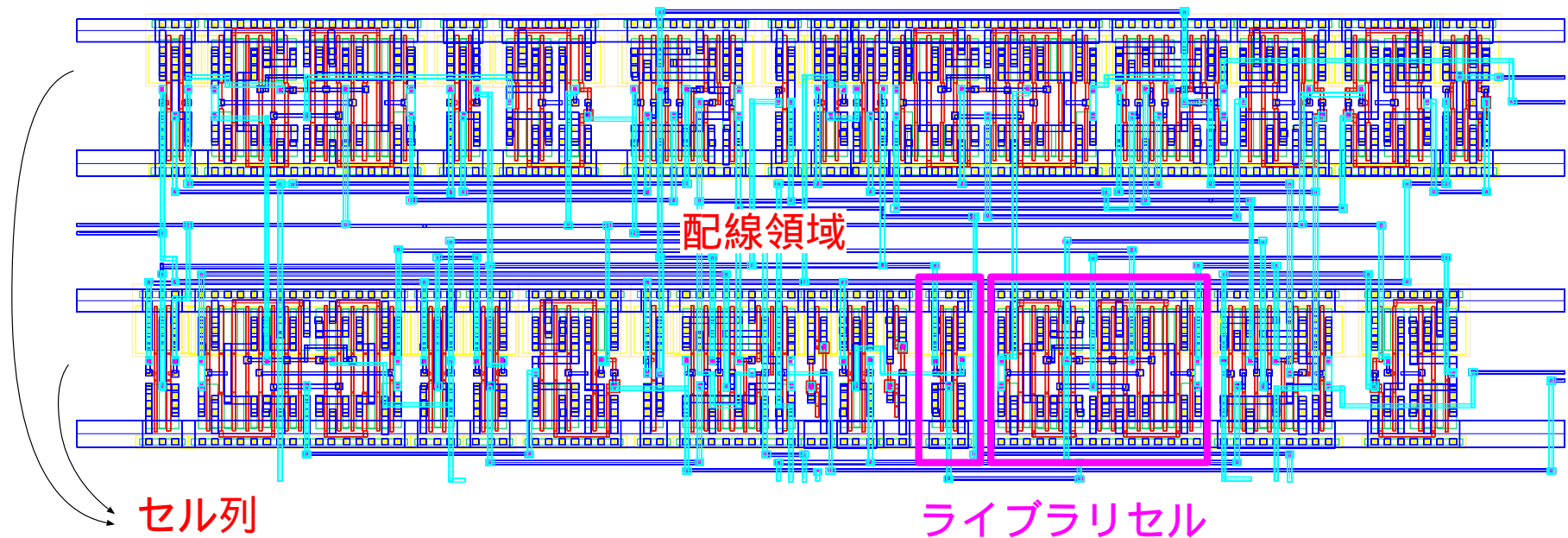

- ◆ 論理ゲート、FF等のライブラリセルをアレイ上に並べてから、配線を行う


# PLDとFPGA

---


# プログラマブルロジックデバイス (PLD)

- ◆ 設計者が自由にその機能を変更できるLSIの総称(広義)
  - MPD: マスクプログラマブル→製造時に変更
  - FPD: フィールドプログラマブル→その場で変更
- ◆ 小規模PLDの種類
  - PLA: Programmable Logic Array
    - » AND-OR アレイ
  - PAL: Programmable Array Logic
    - » ORアレイが固定
    - » 派生品として、GAL, **PLD(狭義)**

# PLDの構造

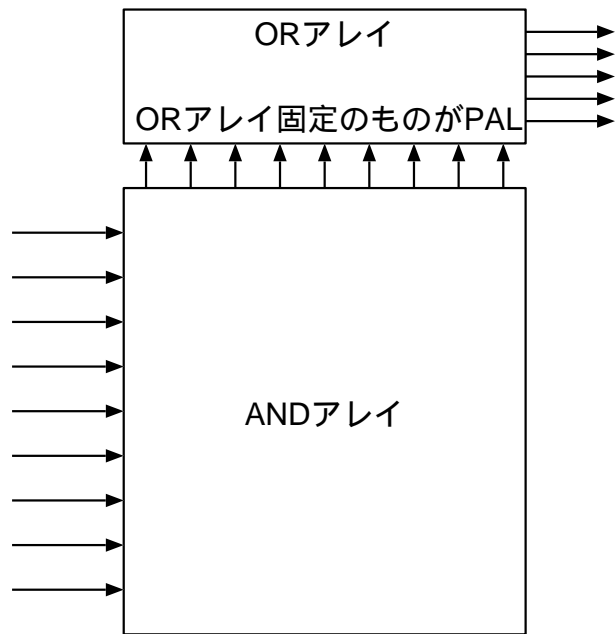


PLA, PAL

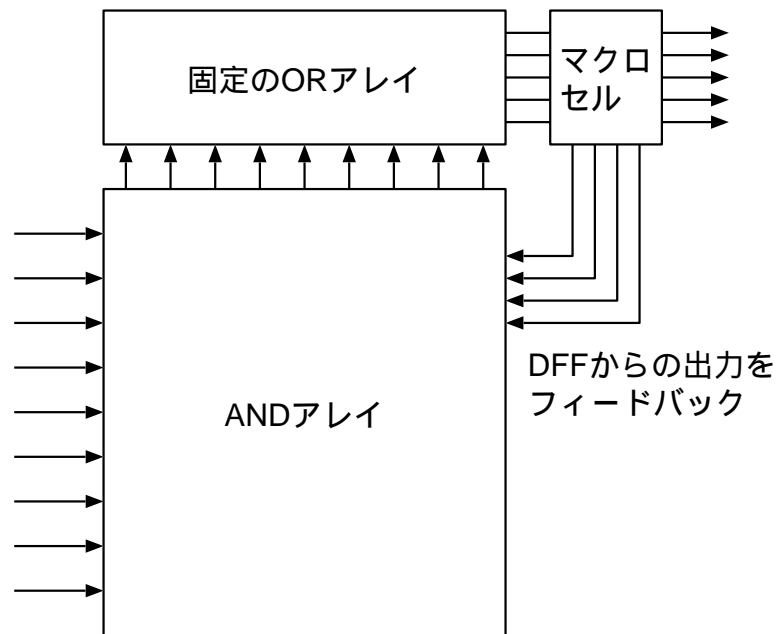


GAL, PLD

# PALのプログラム例

 

# FPGA (Field Programmable Gate Array)

---


- 
- ◆ フィールドプログラマブルな大規模集積回路
    - ようは大規模なPLD
  - ◆ 論理ゲートとフリップフロップをアレイ上に敷き詰めて、その間の結線を自由に変更
    - ただし論理ゲートそのものが内蔵されているとは限らない
  - ◆ コンフィグレーションデータを書き込むことにより機能が変化する

MPGA: Mask Programmable Gate Array  
一般的にGA


 
# FPGAの構造

- ◆ 組み替え可能な論理ブロック
- ◆ 論理ブロック間を接続する組み替え可能な配線




# FPGAのプログラム記憶方式

---

FPGAの現在の構成(コンフィグレーション)を覚えておく方法


- ◆ SRAM等の揮発性メモリに書き込む.
  - もっともポピュラー
  - 特別なプロセスを必要としない
- ◆ EPROM, EEPROM等の不揮発性メモリに書き込む.
- ◆ 電圧をかけて, アンチヒューズを短絡させる.

# プログラム方式

 


## SRAM

- ◆ ロジックと同じプロセスで製造できる。
- ◆ 冗長度が大きい。

 

## EPROM, EEPROM

- ◆ 特殊なプロセスを要求
- ◆ 冗長度は小さい。

 


- ◆ 小さくて高速
- ◆ 書き込みは一度だけ

# FPGAの特性分類

| プログラム方式 | 再書込 | 不揮発性 | 動作速度 | 冗長度 |
|---------|-----|------|------|-----|
| SRAM    |     | ×    | 遅い   | 大   |
| EPROM   |     |      | 中    | 中   |
| EEPROM  |     |      | 中    | 中   |
| アンチヒューズ | ×   |      | 速い   | 小   |

書き込み回数に制限  
のあるものが多い

# XILINX XCシリーズの構造

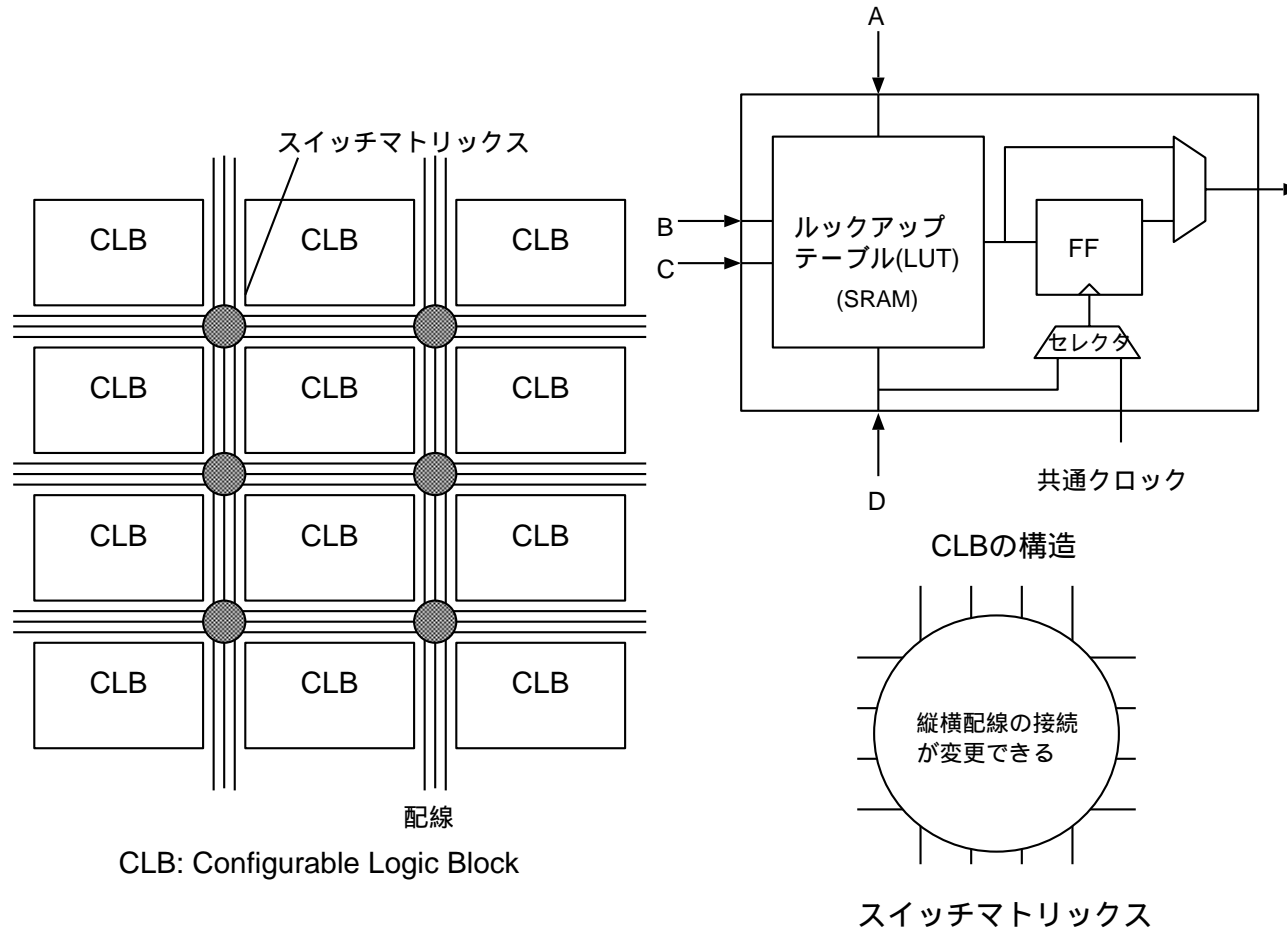

# LUT(Look-up Table)


- ◆ SRAM型FPGAの**可変論理**を実現する。
- ◆ A, B, C, Dの4ビット入力をワード線とした1ビットのSRAM
- ◆ SRAMの中身を書き換えることで任意の論理を実現
- ◆  $(A|B) \& (C|D)$ に対するLUT→

| A | B | C | D | 設定値 |
|---|---|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0   |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0   |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0   |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0   |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1   |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1   |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1   |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1   |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1   |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1   |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0   |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1   |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1   |

# スイッチマトリックス

## ◆ SRAM型FPGAの可変配線を実現


任意の接続が可能

 

スイッチマトリックス

各交点の構造

# ALTERA FLEXの構造

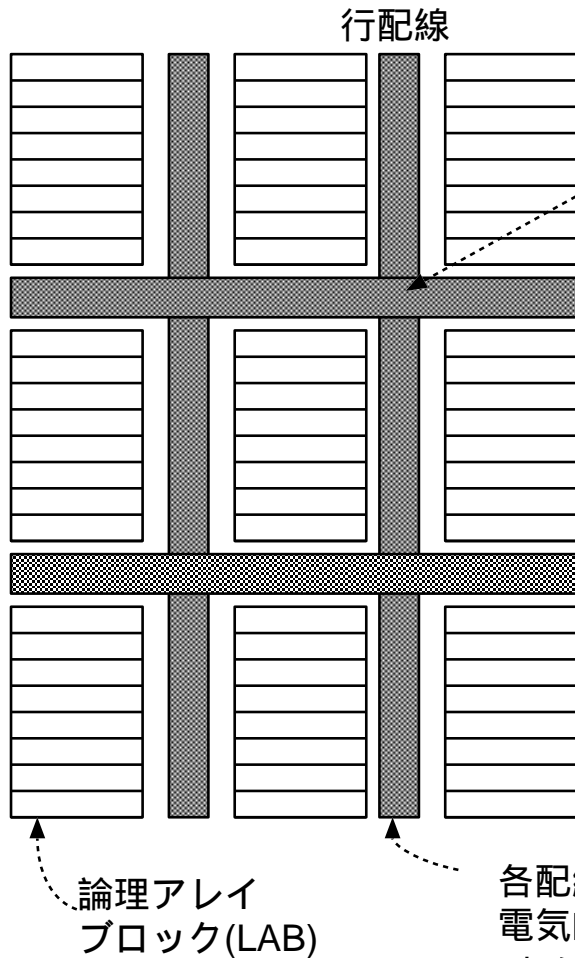


各交点には  
配線を接続する  
スイッチを配置

列配線

論理アレイ  
ブロック(LAB)

各配線は左右, 上下でそれぞれ  
電気的につながっている  
(上から下, 左から右まで1本の配線)


LAB制御信号  
(LAB内の全LE共通)

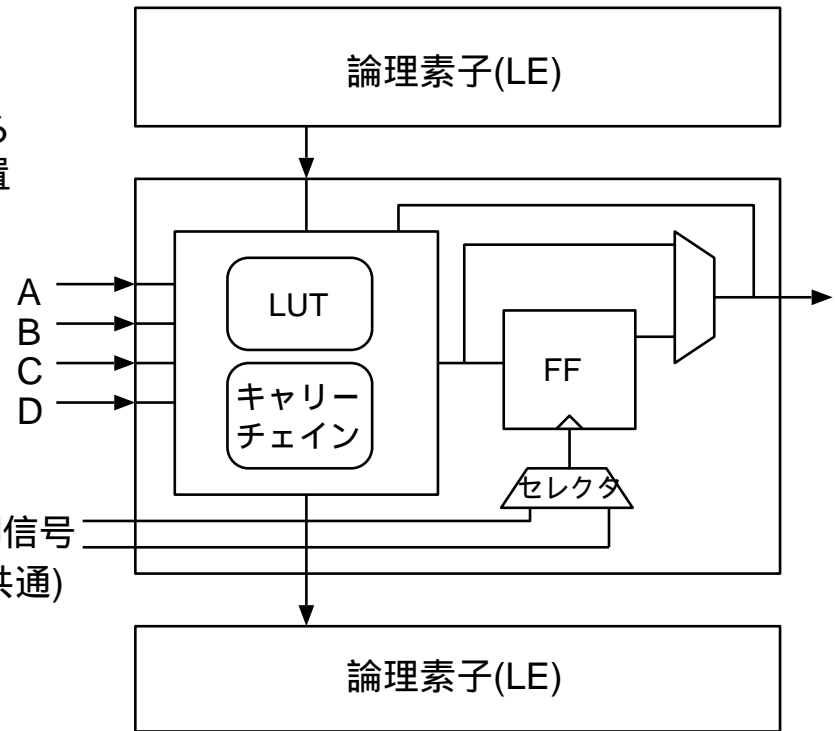

LABの構造



# FPGAの設計法

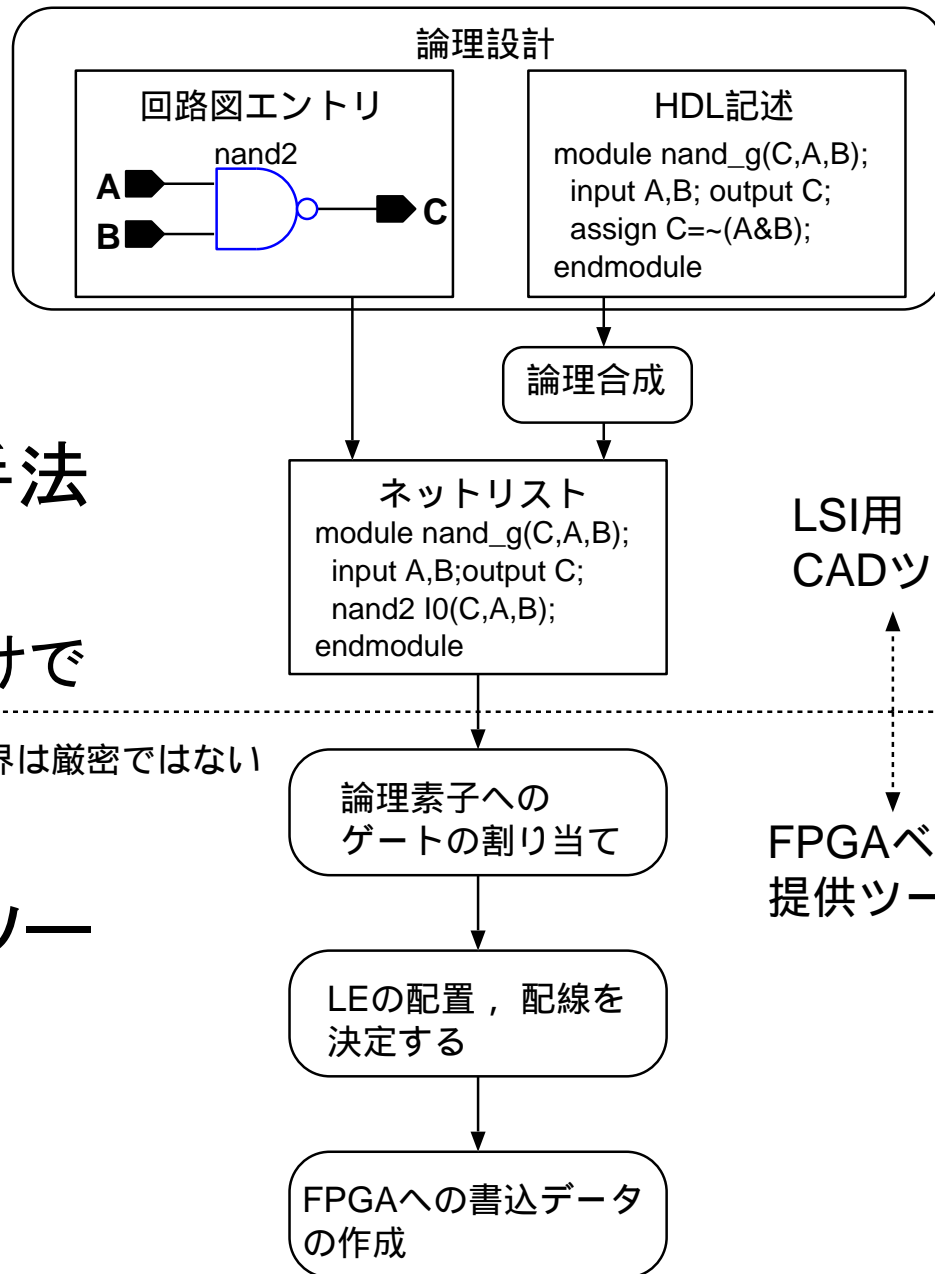

- ◆ 通常のLSIと同じ設計手法を取る。

- LUTを直接設計するわけではない

- ◆ FPGAの配置配線は各FPGAベンダー配布のツールにより行う

# CAD、FPGAベンダのツール

| ベンダ名                | ツール名                  | 用途                                     |
|---------------------|-----------------------|--|
| CAD ベンダ             |                       |  |
| Synopsys            | FPGA Compiler II      | 論理合成                                   |
| Exemplar            | spectrum              |  |
| Synplicity          | Synplify              |  |
| Synopsys(Viewlogic) | WorkView Office       | 回路図エントリ                                |
| FPGA ベンダ            |                       |  |
| ALTERA              | MAX+plus II , Quartus | 回路図エントリ, 論理合成,<br>シミュレーション,<br>タイミング解析 |
| XILINX              | Alliance 等            |  |
| Actel               | DeskTop               |  |

- ◆ FPGA Compiler IIはVDECのライセンスで利用可能
- ◆ 各社FPGAの無償ツールあり。大学向けのプログラムもあり
- ◆ See <http://www.ベンダ名.com/>

# まとめ

---

- ◆ 記述レベルがどんどん抽象化していても、RTLはしばらく生き残る。
- ◆ 回路の動作から最適なRTLを導き出す能力を養うことが肝要
- ◆ 組み合わせ回路の最適化は、計算機に任せればよいが、記述からどのような回路が合成されているかは見ておく

# 参考資料

---

- ◆ デジタル集積回路の設計と試作
  - VDEC監修 浅田邦博 編 (培風館)
  - ISBN4-563-03547-5 / 定価 3000円
  - 著者: 越智 裕之(広島市立大学)、池田 誠(東京大学)、小林 和淑(京都大学)
- ◆ 本資料
  - <http://www-lab13.kuee.kyoto-u.ac.jp/~kobayasi/refresh>にてPDFで公開予定
- ◆ 琵琶湖WSポスターセッションの投稿を！！
  - 賞金10万円、締切 8月31日